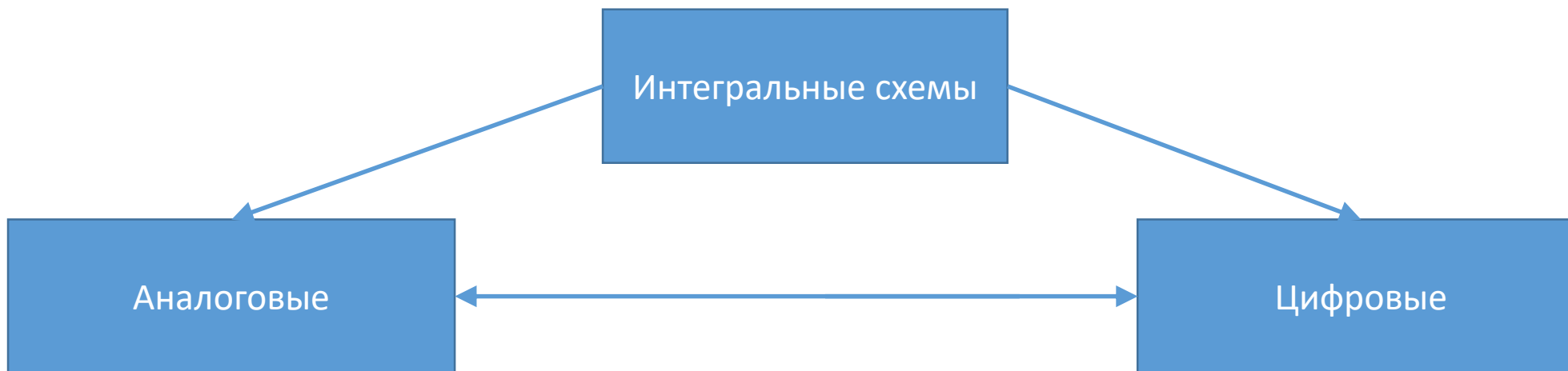


# Введение в цифровую электронику

# Чем мы будем заниматься

- Изучаемый инструмент – ПЛИС типа FPGA
- Область исследования – цифровая электроника



# Цифровая электроника

- Оперирует логическим нулем и единицей
- Реализуется при помощи CMOS транзисторов на физическом уровне
- Описывается логическими функциями:

Конъюнкция


$a$	$b$	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Дизъюнкция


$a$	$b$	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Сложение по модулю


$a$	$b$	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

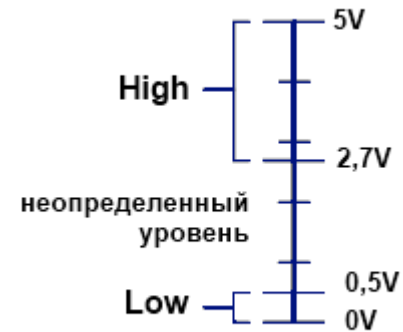

# Логические элементы AND и OR

 


Вход X1	Вход X2	Выход Y
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

 

Вход X1	Вход X2	Выход Y
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1


3 Input AND Gate

 

TRUTH TABLE

INPUTS			OUTPUT
W	X	Y	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


3 Input OR Gate

 


TRUTH TABLE

INPUTS			OUTPUT
W	X	Y	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

# Логические элементы XOR, INV и BUF

 

Вход $x_1$	Вход $x_2$	Выход $y$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

 

Вход $x$	Выход $y$
0	1
1	0




Input	Output
0	0
1	1

# Типы логических элементов



- Комбинационные: AND, OR, XOR, INV, BUF, NAND, NOR
- Последовательностные (триггеры): FLIP-FLOP, LATCH

# SR-LATCH и D-LATCH

 


S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	latch	latch
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0



- INVALID

  

E	D	Q	$\overline{Q}$
0	0	latch	latch
0	1	latch	latch
1	0	0	1
1	1	1	0

 



# D-FLIP-FLOP

 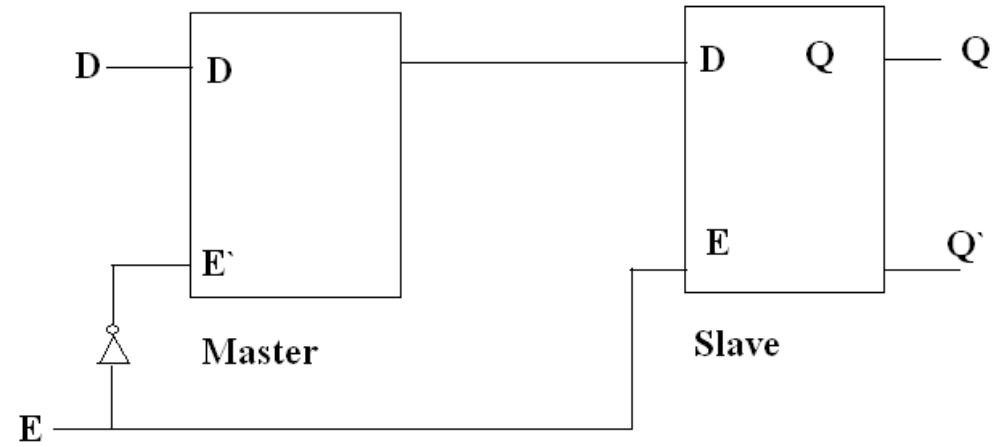



  
# Критические пути

- У комбинационной логики есть задержка между изменением значения на входе и на выходе и изменение значения происходит за конечное время






 tr = Rise transition time  
tf = Fall transition time  
tphiL = Propagation delay high-low  
tphiH = Propagation delay low-high



Что такое ПЛИС

# Этапы разработки ИС

 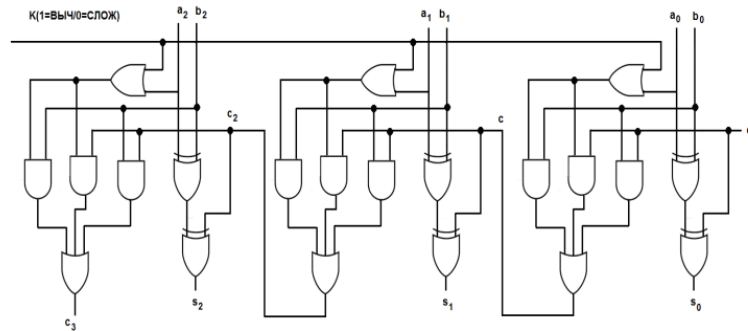 


- САПР – система автоматизации производства
- HDL – hardware description language
- RTL – register transfer level
- Синтез – этап преобразования RTL в gate-level netlist
- PLACEMENT – этап расположения физических примитивов на кристалле
- ROUTING – этап соединения физических примитивов

Задержки элементов

Задержки распространения
 
# ПЛИС

- ПЛИС – (PLD) программируемая логическая интегральная схема
- FPGA – (ППВМ) field programmable gate array, программируемая пользователем вентильная матрица



# Зачем

- Используют в конечных продуктах, разработка ИС для которых не оправдана.
  - Быстрее чем МК.
- Прототипирование будущих ИС.